

ΗΥ 232

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών

Διάλεξη 9

Επεξεργαστής

Υλοποίηση ενός κύκλου μηχανής

Νίκος Μπέλλας

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Τι είναι Αρχιτεκτονική και τι Μικροαρχιτεκτονική

Application Software
Operating Systems
Architecture
Logic
Digital Circuits
Analog Circuits
Devices
Physics

programs

device drivers

instructions
registers

datapaths
controllers

adders
memories

AND gates
NOT gates

amplifiers
filters

transistors
diodes

electrons

- **Μικροαρχιτεκτονική:** μία από τις πολλές πιθανές υλοποιήσεις μιας αρχιτεκτονικής

- **Παραδείγματα:**


- x86 αρχιτεκτονική (Intel),
 - *Intel Core i7, Core 2 Duo* υλοποιήσεις του x86
- Αρχιτεκτονική MIPS
 - *Μικροαρχιτεκτονική ενός κύκλου μηχανής* του MIPS (κάθε εντολή assembly ολοκληρώνεται σε έναν κύκλο μηχανής)
 - *Μικροαρχιτεκτονική πολλαπλών κύκλων μηχανής* του MIPS (κάθε εντολή assembly ολοκληρώνεται σε πολλαπλούς κύκλους μηχανής)
 - *Μικροαρχιτεκτονική διοχέτευσης (pipeline)* του MIPS (κάθε εντολή assembly ολοκληρώνεται πολλαπλούς κύκλους μηχανής, και πολλαπλές εντολές εκτελούνται ταυτόχρονα)

Υλοποίηση ενός υποσυνόλου εντολών

- Στις επόμενες διαφάνειες θα δείξουμε την σταδιακή υλοποίηση μερικών βασικών εντολών του MIPS
 - Εντολές format-R : **and**, **or**, **add**, **sub**, **slt**
 - Εντολές προσπέλασης μνήμης: **lw**, **sw**
 - Εντολές διακλάδωσης: **beq**
 - Extra εντολές: **addi**, **j**
- Υλοποίηση σε έναν κύκλο μηχανής


Αρχιτεκτονικά στοιχεία του MIPS

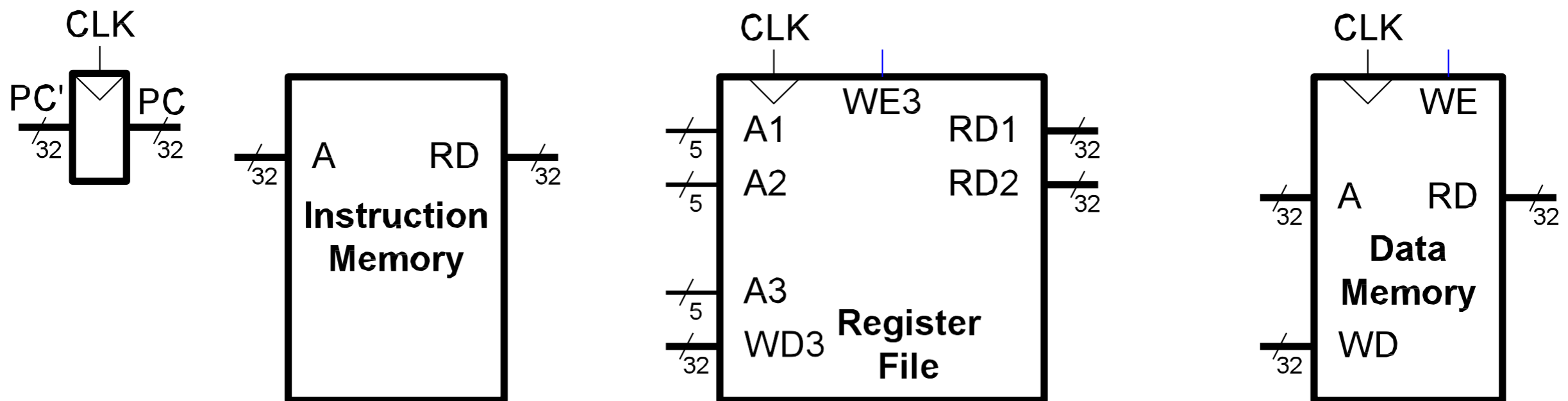- Τα παρακάτω στοιχεία μνήμης, αποτελούν την Αρχιτεκτονική κατάσταση του επεξεργαστή MIPS
- Με άλλα λόγια, τα περιεχόμενά τους είναι ορατά στον προγραμματιστή




Αρχιτεκτονικά στοιχεία του MIPS

- Για να τα δούμε με λεπτομέρεια:

 


```
always @(posedge CLK or
        negedge reset)

     if (reset == 1'b0)
        PC <= 0;
    else
        PC <= PC_new
```



```
Memory (input ren, wen,
        input [31:0] addr, din,
        output [31:0] dout); // 4k words mem

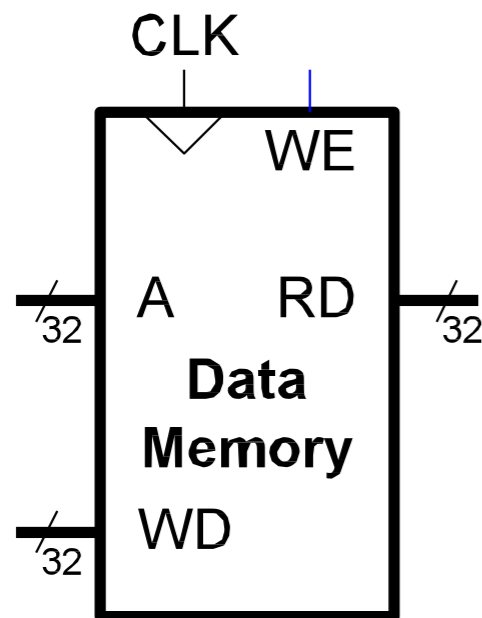input ren, wen;
input [31:0] addr, din;
output [31:0] dout;
reg [31:0] data[4095:0];
wire [31:0] dout;
    assign dout = ((wen==1'b0) && (ren==1'b1)) ?
                    data[addr[11:0]] : 32'bx;
always @(din or wen or ren or addr)
    begin
        if ((wen == 1'b1) && (ren==1'b0))
            data[addr[11:0]] = din;
    end
```




Υλοποίηση της πρώτης μας εντολής: *lw*

Βήμα 1: *Instruction Fetch*

Το *Fetch* γίνεται για κάθε εντολή

op	rs	rt	constant or address
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits
31..26	25..21	20..16	15..0
100011	11101	01000	1111 1111 1111 1100

lw \$t0, -4(\$sp)

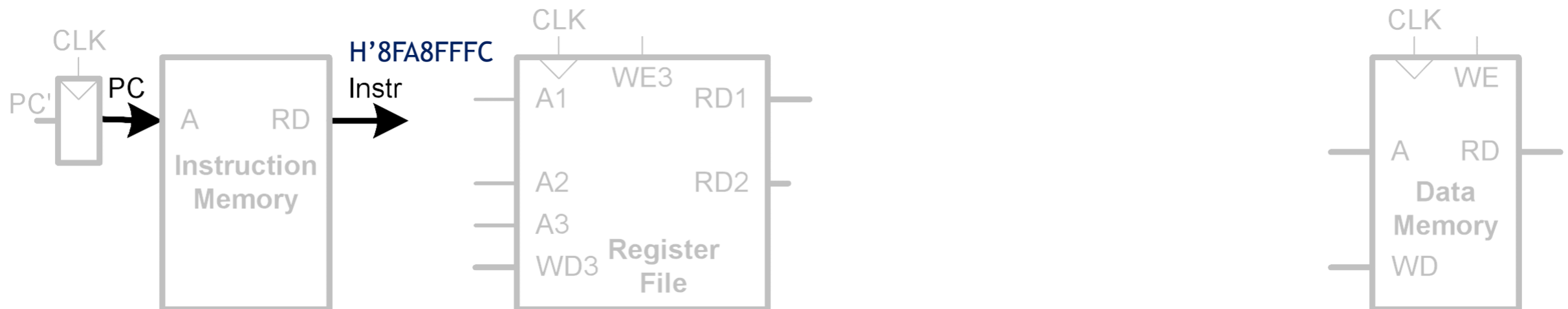


Υλοποίηση της πρώτης μας εντολής: lw

Βήμα 2: *Instruction Decode*
Διάβασε τους καταχωρητές
εισόδου από το register file.





lw \$t0, -4(\$sp)

 


Υλοποίηση της πρώτης μας εντολής: lw

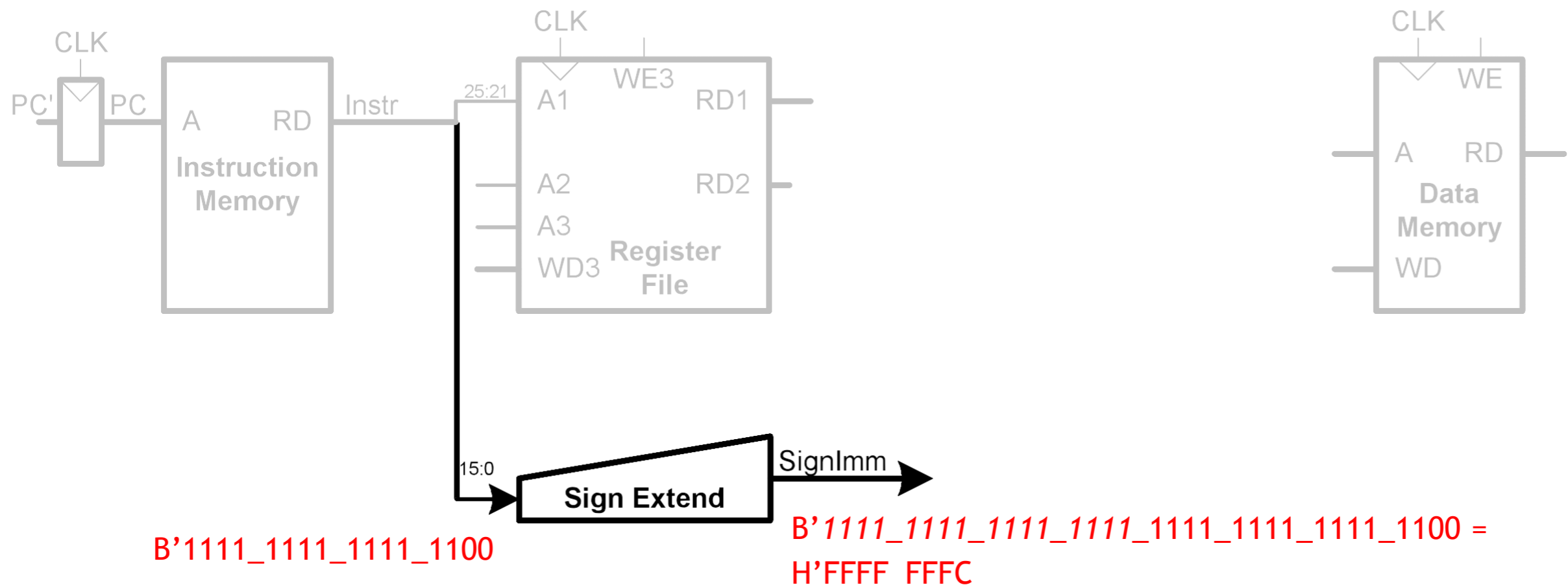 Βήμα 3: *Sign Extension*
Επέκταση πρόσημου της σταθεράς




Υλοποίηση της πρώτης μας εντολής: lw

 Βήμα 4: Υπολόγισε την διεύθυνση μνήμης κάνοντας πρόσθεση στην ALU





lw \$t0, -4(\$sp)

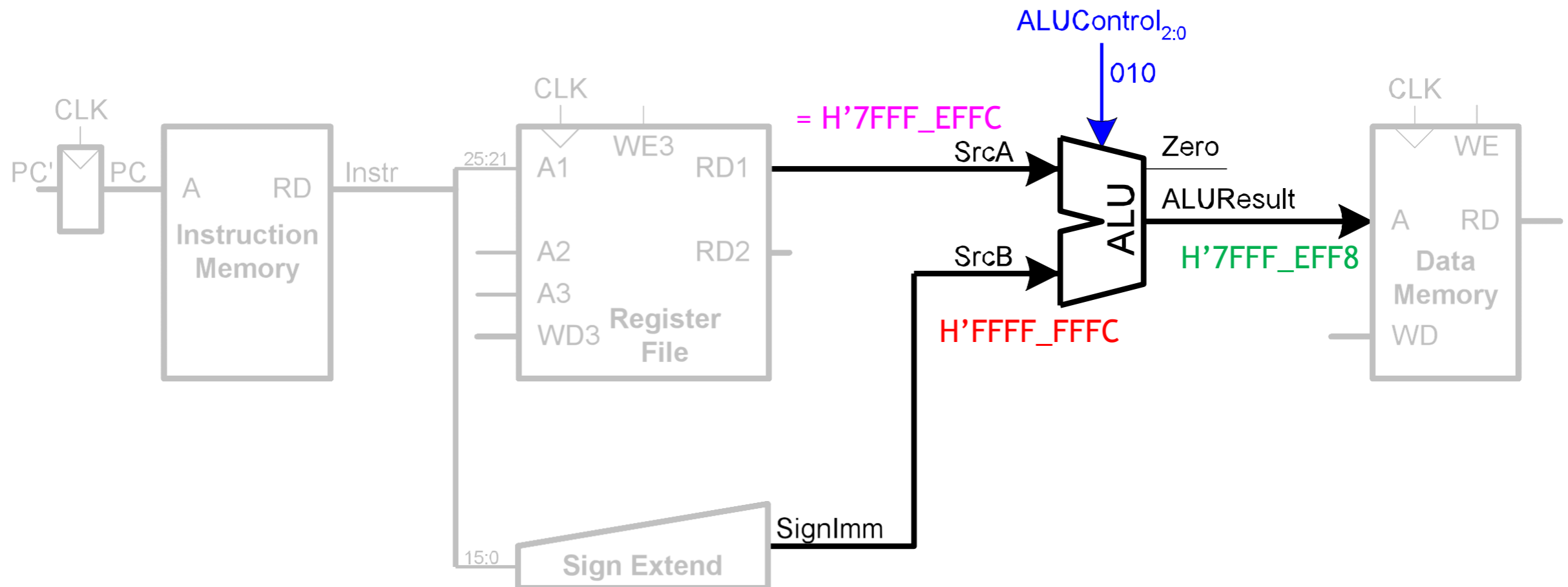

Υλοποίηση της πρώτης μας εντολής: lw


Βήμα 5: Διάβασε δεδομένα από την μνήμη χρησιμοποιώντας την διεύθυνση που μόλις υπολόγισες.

Γράψε τα δεδομένα στο register file

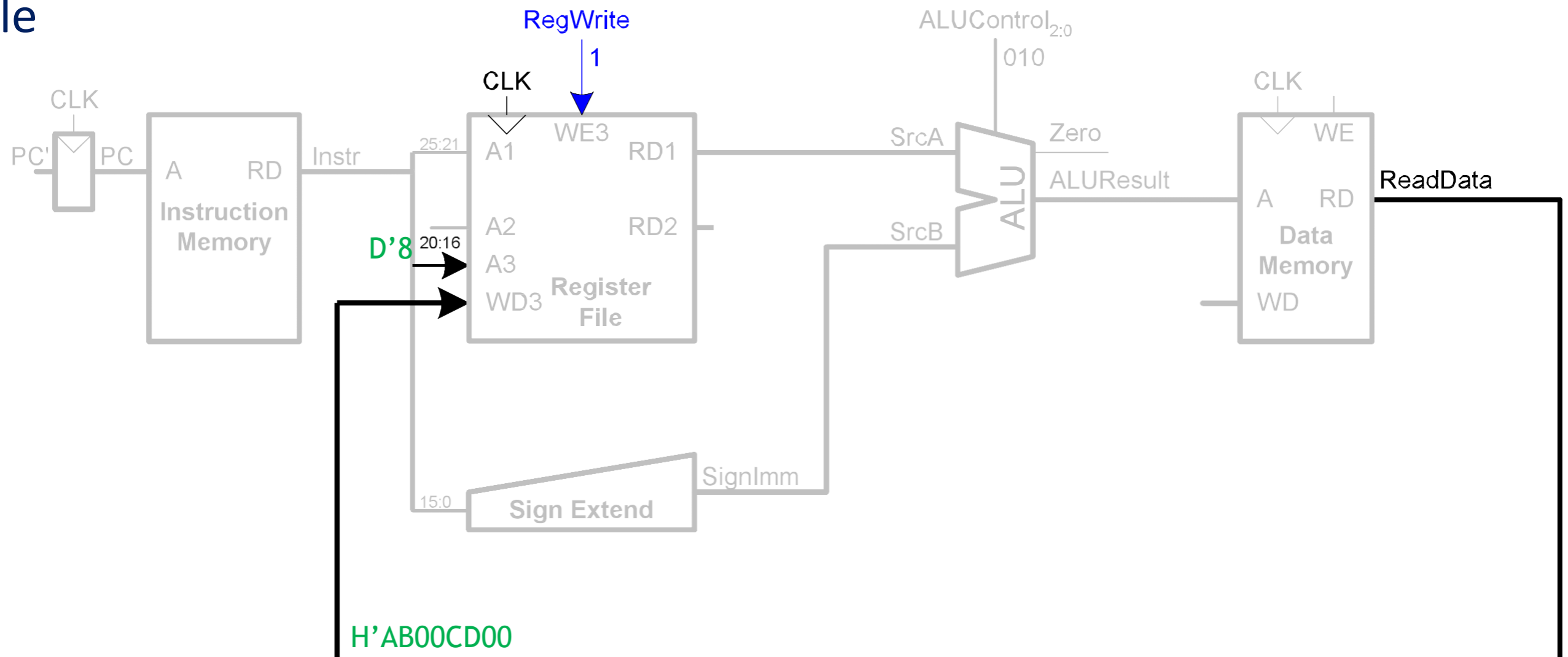 

Υλοποίηση της πρώτης μας εντολής: lw

 
Βήμα 6: Βρες την διεύθυνση της επόμενης εντολής $PC \leq PC+4$



Υλοποίηση της εντολής *sw*

Με λίγο extra hardware, μπορούμε να υλοποιήσουμε και την *sw*

`sw $t0, -4($sp)`

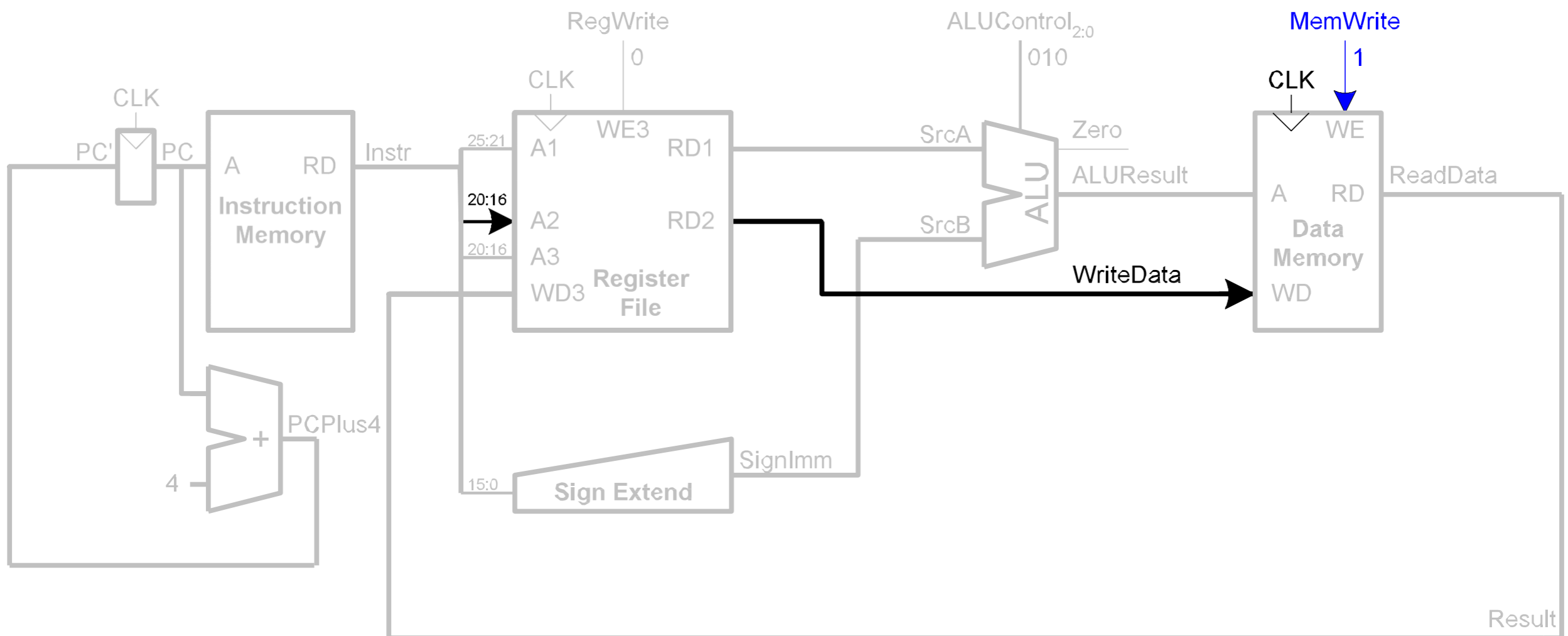


Υλοποίηση εντολών *R-format*

Διάβασε τους καταχωρητές *rs* και *rt* από το register file.
 Κάνε τον υπολογισμό στην ALU.
 Γράψε το αποτέλεσμα στον *rd*


op	rs	rt	rd	shamt	func
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

op	rs	rt	address
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

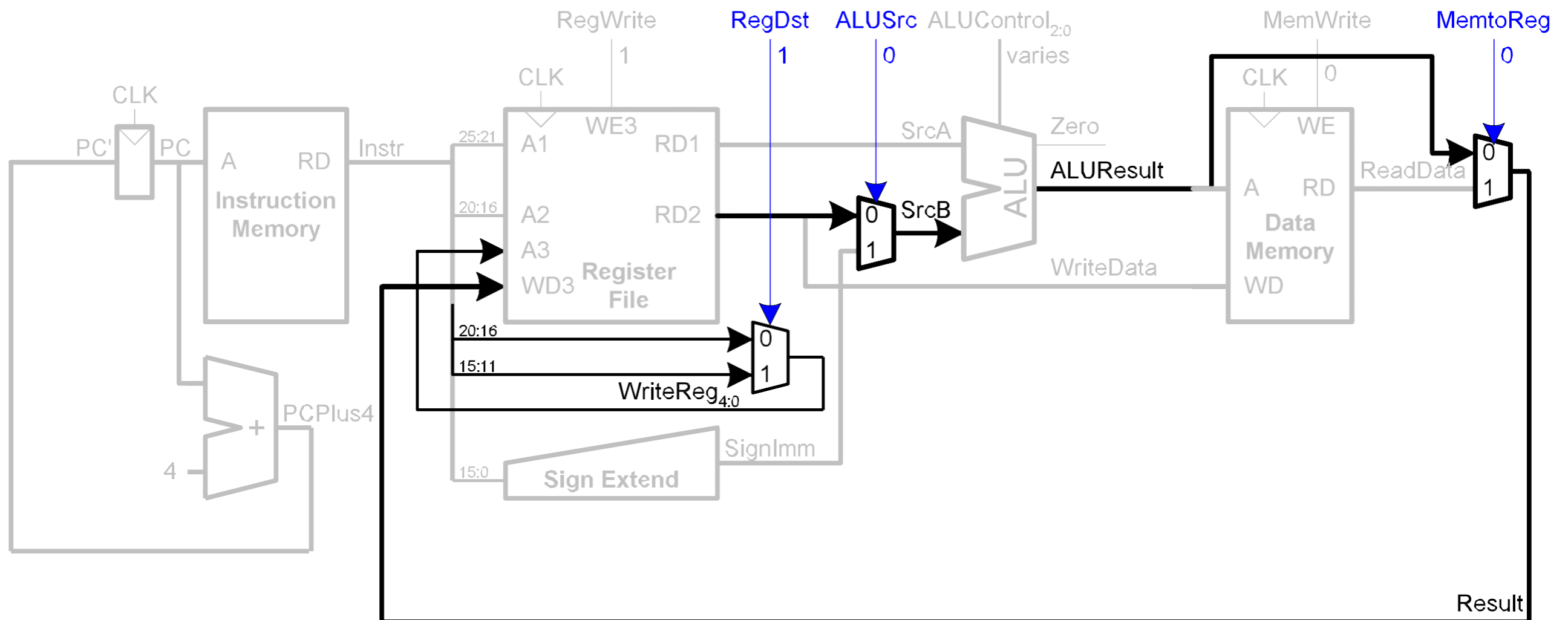


Υλοποίηση εντολής *beq*

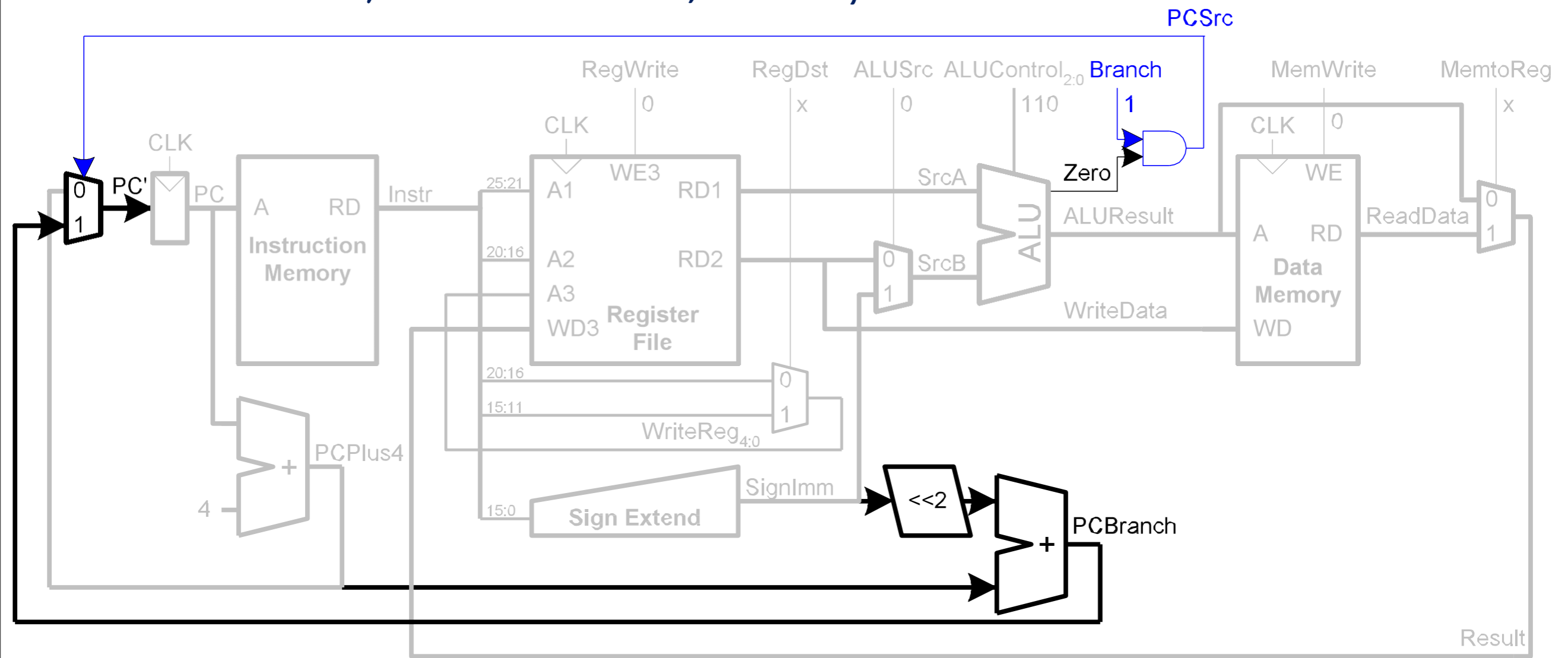- Διάβασε τους καταχωρητές rs και rt και έλεγξε εάν οι τιμές τους είναι ίδιες.
- Υπολόγισε την διεύθυνση $\Delta = (PC+4) + 4 * (\text{sign extended immediate})$
- Εάν $rs == rt$, θέσε $PC \leq \Delta$, αλλιώς $PC \leq PC+4$




Υλοποίηση του επεξεργαστή ενός κύκλου

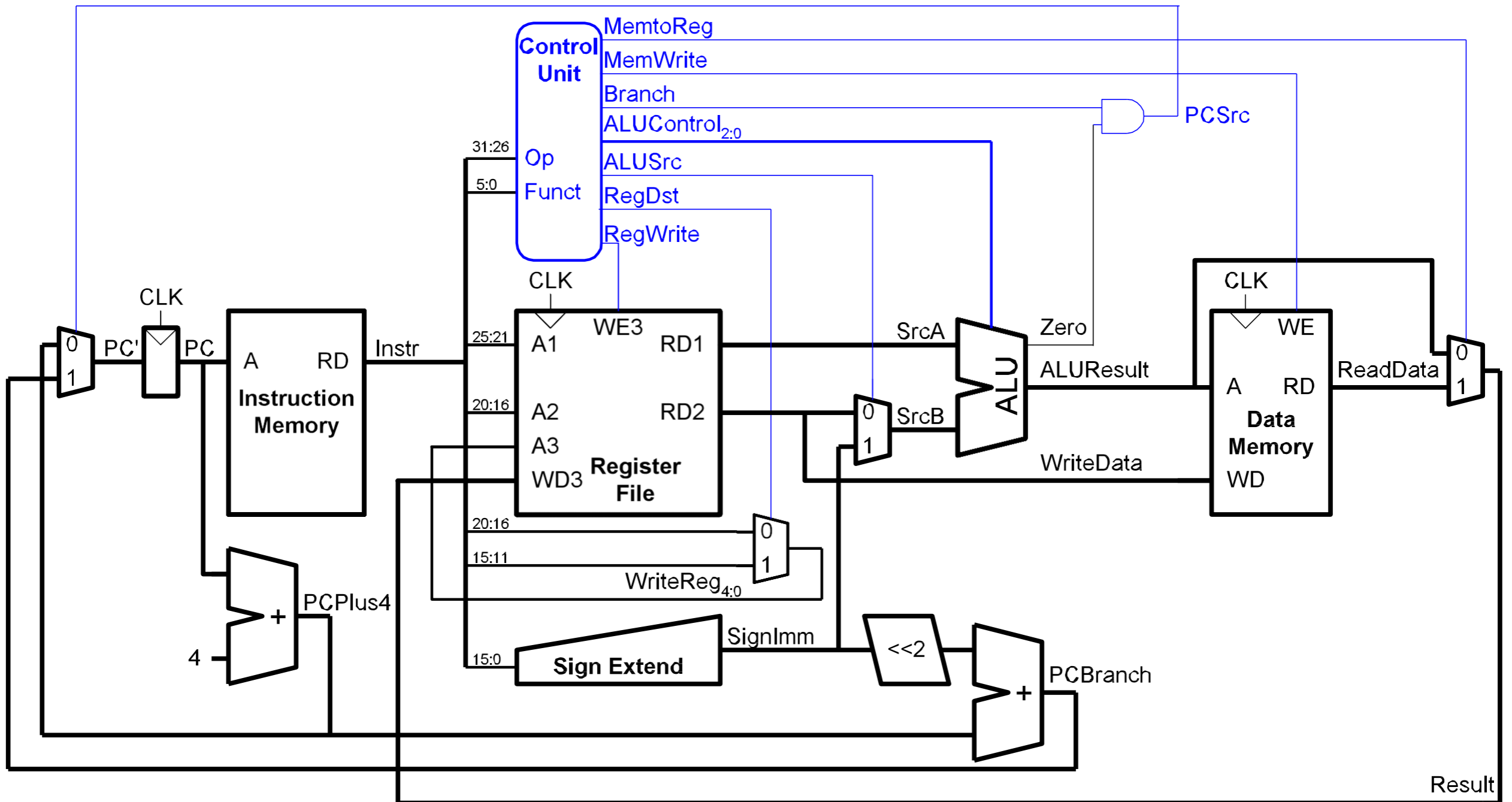


Μονάδα Ελέγχου (Control Unit)

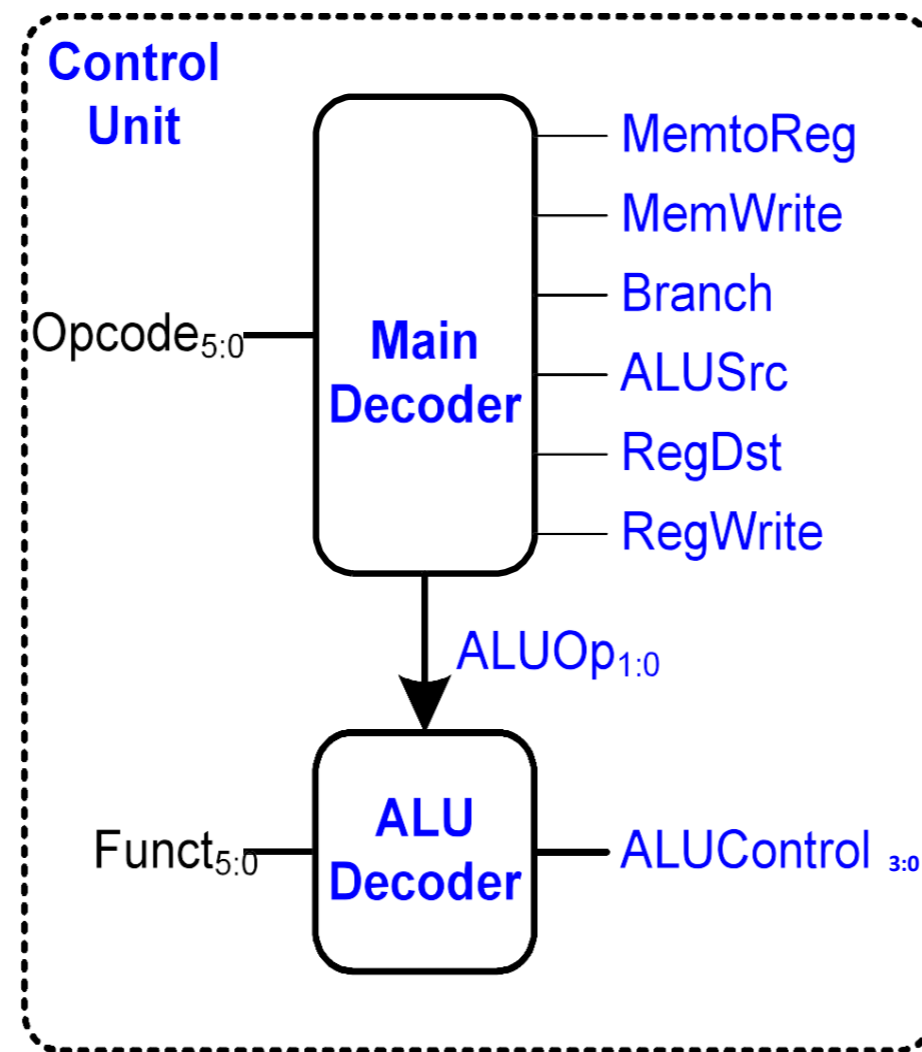- ALU Decoder ως ξεχωριστό κομμάτι της μονάδας ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζουμε τα δύο πεδία της εντολής *opcode[5:0]* και *funct[5:0]*




ALU και Μονάδα Ελέγχου

Για να θυμηθούμε την ALU

 


1-bit ALU

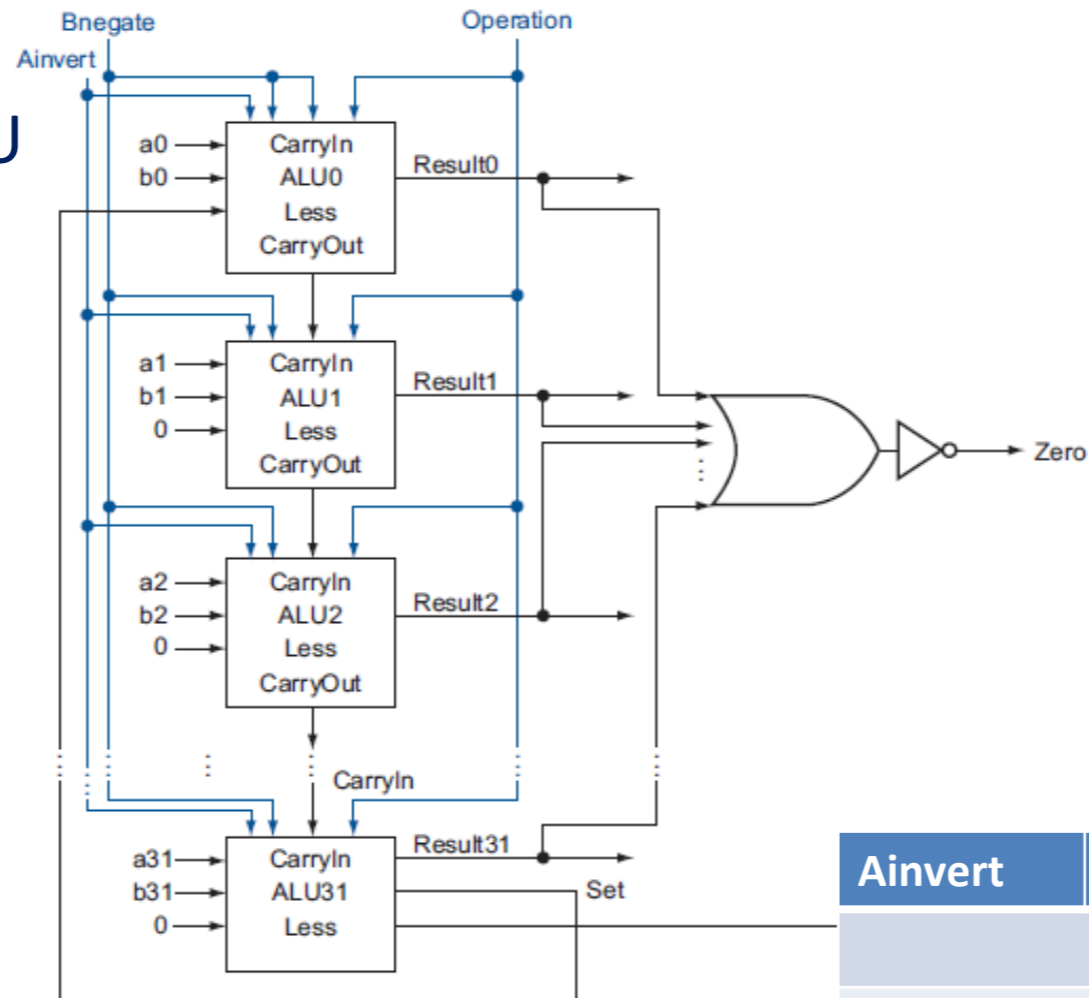(and, or, add, sub, nor, slt, beq)
(4 control signals)




32-bit ALU

(and, or, add, sub, nor, slt, beq)

 

Ainvert	Bnegate	Operation	Function
ALU Control			
	0_0_00		AND (A&B)
	0_0_01		OR (A B)
	0_0_10		ADD (A+B)
	0_1_10		SUB (A-B)
	0_1_11		SLT
1_1_00			NOR (A B)'

ALU και Μονάδα Ελέγχου

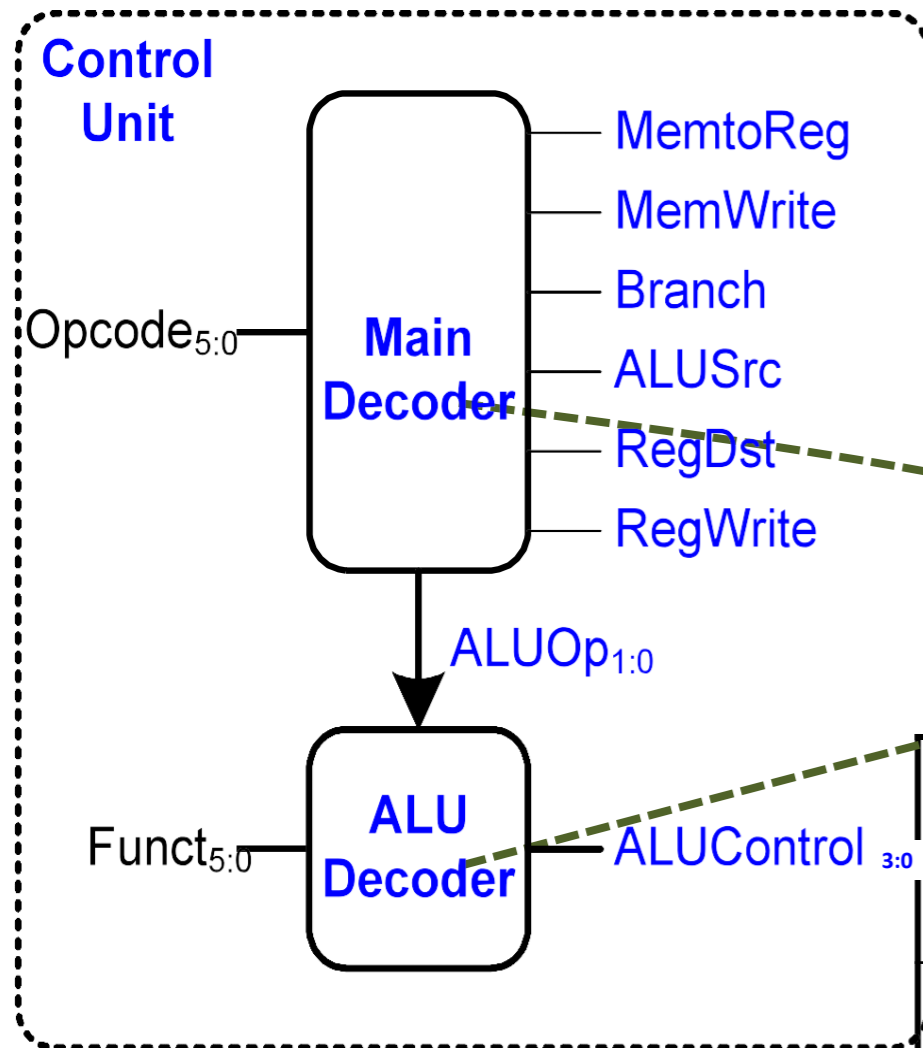


- Για μία συγκεκριμένη εντολή η μονάδα ελέγχου παράγει τα 4 σήματα ελέγχου **ALUControl[3:0]**

opcode	ALUOp	Operation	funct	ALU function	ALU control
lw	00	load word	XXXXXX	add	0010
sw	00	store word	XXXXXX	add	0010
beq	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
		subtract	100010	subtract	0110
		AND	100100	AND	0000
		OR	100101	OR	0001
		set-on-less-than	101010	set-on-less-than	0111


Κύρια Μονάδα Ελέγχου

Instruction	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp _{1:0}
R-type	0 0 0 0 0 0	1	1	0	0	0	0	10
lw	1 0 0 0 1 1	1	0	1	0	0	1	00
sw	1 0 1 0 1 1	0	X	1	0	1	X	00
beq	0 0 0 1 0 0	0	X	0	1	0	X	01

 


Υλοποίηση εντολής *or*

op	rs	rt	rd	shamt	func
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

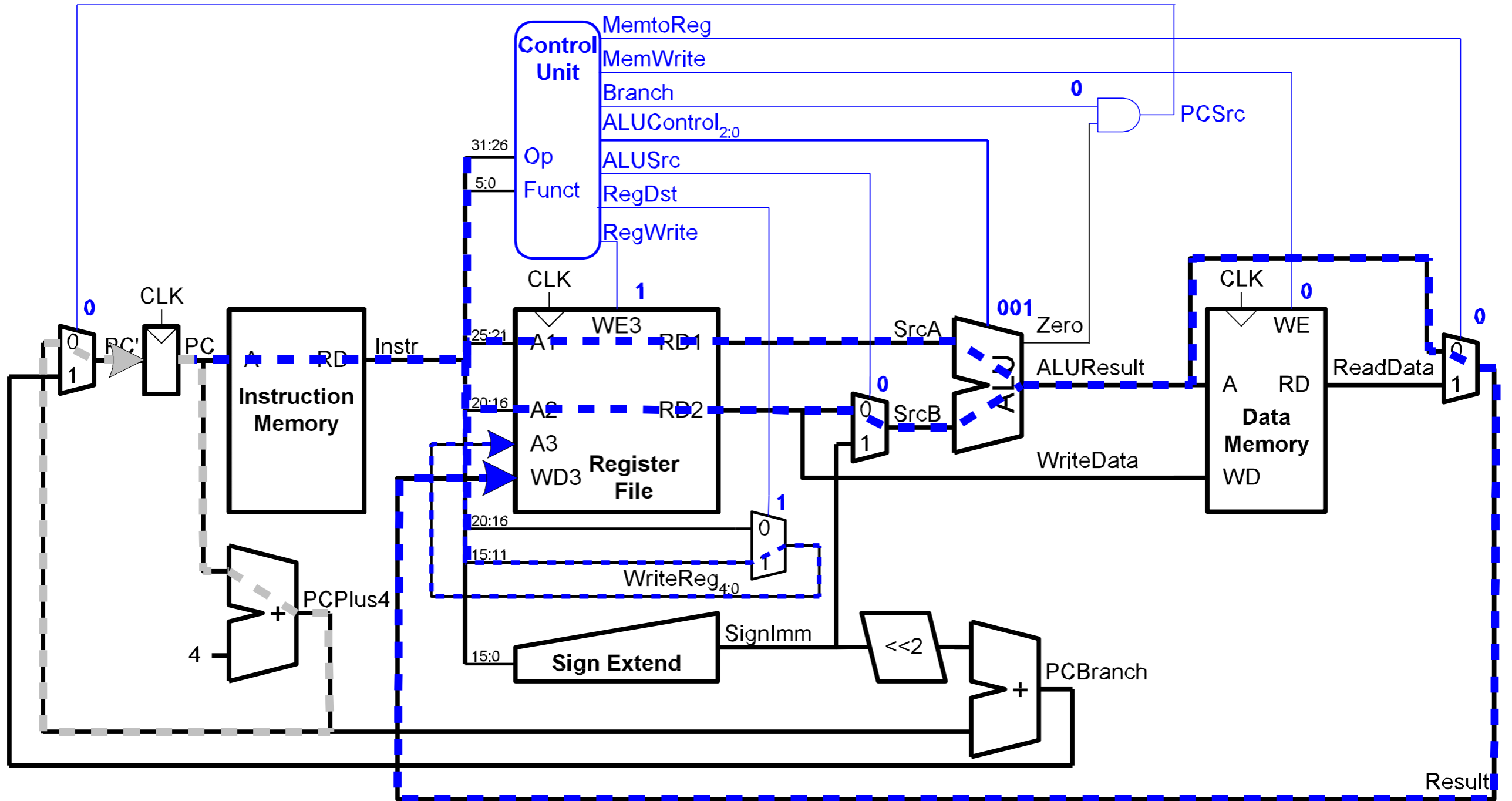


Υλοποίηση εντολής addi

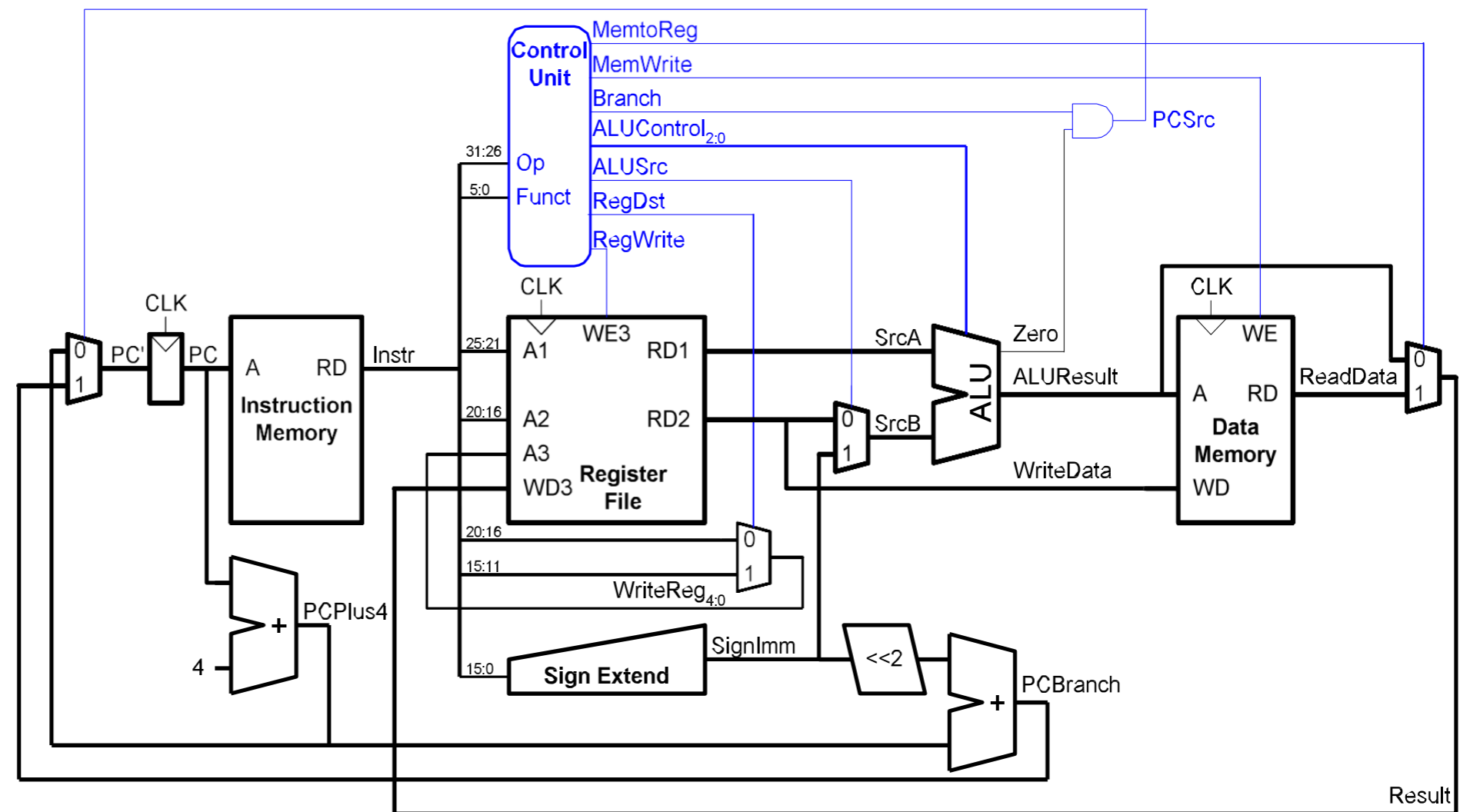- Δεν απαιτείται αλλαγή στο Data Path
- Πρέπει όμως να επεκταθεί η μονάδα ελέγχου



Instruction	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp _{1:0}
R-type	0 0 0 0 0 0	1	1	0	0	0	0	1 0
lw	1 0 0 0 1 1	1	0	1	0	0	1	0 0
sw	1 0 1 0 1 1	0	x	1	0	1	x	0 0
beq	0 0 0 1 0 0	0	x	0	1	0	x	0 1
addi	0 0 1 0 0 0	1	0	1	0	0	0	0 0

Υλοποίηση εντολής j

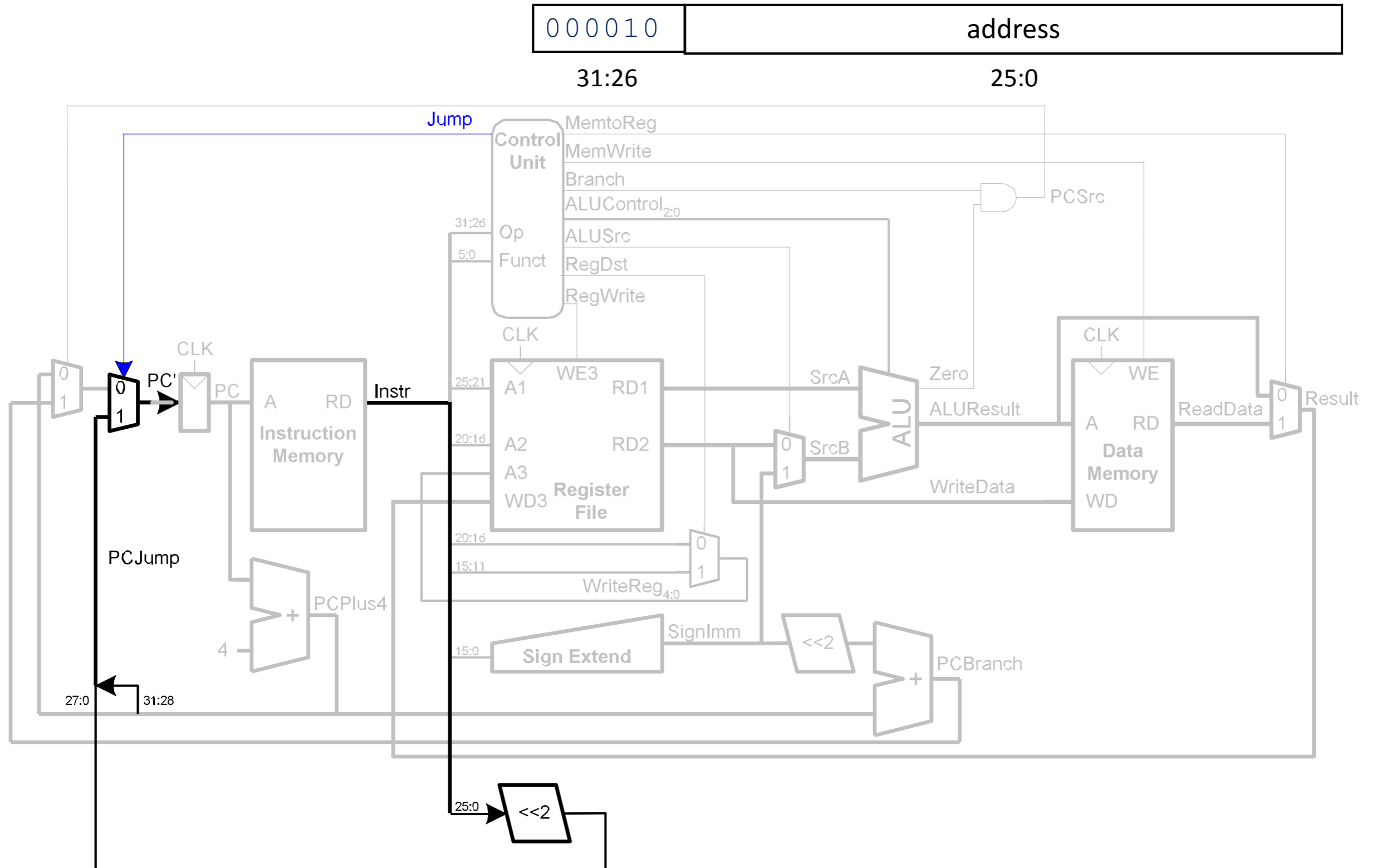

Υλοποίηση εντολής j


Instruction	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp _{1:0}	Jump
R-type	0 0 0 0 0 0	1	1	0	0	0	0	1 0	0
lw	1 0 0 0 1 1	1	0	1	0	0	1	0 0	0
sw	1 0 1 0 1 1	0	x	1	0	1	x	0 0	0
beq	0 0 0 1 0 0	0	x	0	1	0	x	0 1	0
addi	0 0 1 0 0 0	1	0	1	0	0	0	0 0	0
j	0 0 0 0 1 0	0	x	x	x	0	x	x x	1

Η Απόδοση του υπολογιστή μας


$$\begin{aligned}\text{Χρόνος CPU} &= \text{Αριθμός Εντολών στο Πρόγραμμα} \times \text{CPI} \times \text{Περίοδος Ρολογιού} \\ &= \frac{\text{Αριθμός Εντολών} \times \text{CPI}}{\text{Συχνότητα Ρολογιού}}\end{aligned}$$

Η Απόδοση του υπολογιστή μας

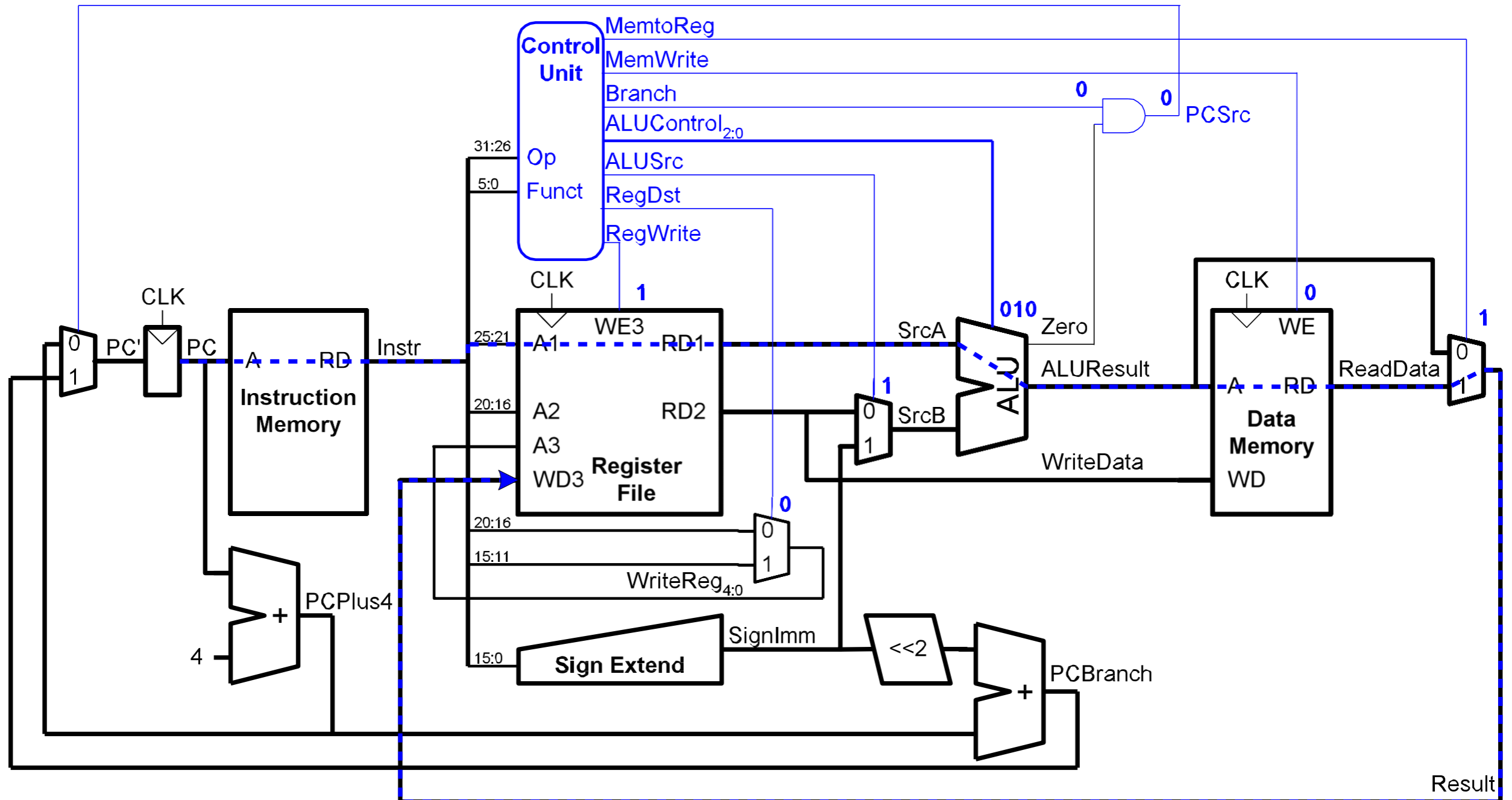- Για αυτόν τον επεξεργαστή CPI=1
- Ας επικεντρωθούμε στην περίοδο του ρολογιού (πχ η εντολή lw).



Περίοδος Ρολογιού

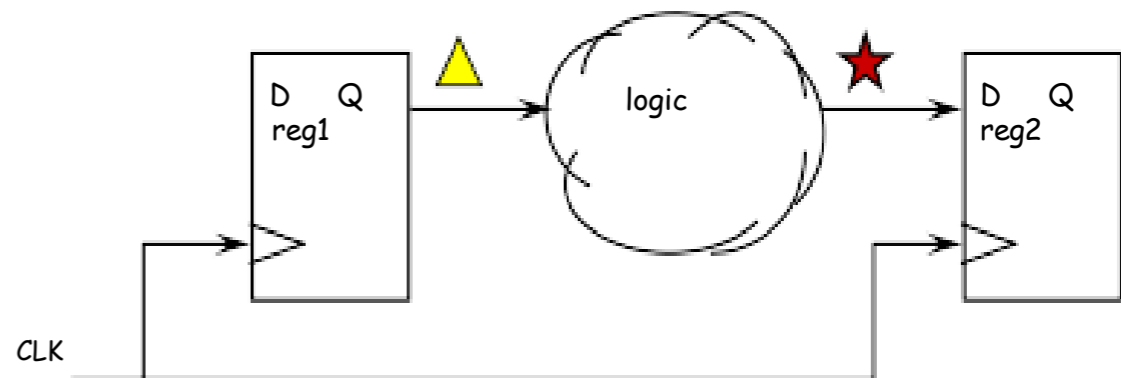

- Η περίοδος ρολογιού καθορίζεται από το χειρότερο μονοπάτι μεταξύ δύο flip-flops σε ένα κύκλωμα. Στον επεξεργαστή μας αυτό το μονοπάτι ΜΑΛΛΟΝ είναι το παρακάτω:

$$T_c = t_{pcq_PC} + t_{mem} + \max(t_{RFread}, t_{sext} + t_{mux}) + t_{ALU} + t_{mem} + t_{mux} + t_{RFsetup}$$

- Στους περισσότερους επεξεργαστές το λεγόμενο critical path είναι η μνήμη, η ALU, και οι καταχωρητές.
- Ο καθορισμός του critical path σε πραγματικούς επεξεργαστές είναι μια πολύ επίπονη εργασία που γίνεται από εξειδικευμένα εργαλεία CAD (Computer-Aided Design).

Παράδειγμα υπολογισμού περιόδου ρολογιού

Στοιχείο Υλικού	Συμβολικός Χρόνος	Χρόνος (ps)
Register clock-to-Q	t_{pcq_PC}	30
Register setup	t_{setup}	20
Multiplexer	t_{mux}	25
ALU	t_{ALU}	200
Memory read	t_{mem}	250
Register file read	t_{RFread}	150
Register file setup	$t_{RFsetup}$	20

$$\begin{aligned}T_c &= t_{pcq_PC} + 2t_{mem} + t_{RFread} + t_{mux} + t_{ALU} + t_{RFsetup} \\ &= [30 + 2(250) + 150 + 25 + 200 + 20] \text{ ps} \\ &= 925 \text{ ps}] = 0.925 \text{ ns} \\ F_c &= 1/T_c = 1.08 \text{ GHz}\end{aligned}$$

Παράδειγμα υπολογισμού χρόνου εκτέλεσης

$$\begin{aligned}\text{Χρόνος CPU} &= \text{Αριθμός ΕΕντολώστο ΠΠρόγραμμα} \times \text{CPI} \times \text{Περίοδος ΡΡολογιο} \\ &= \frac{\text{Αριθμός ΕΕντολώ} \times \text{CPI}}{\text{Συχνότητα ΡΡολογιο}}\end{aligned}$$

- Για ένα πρόγραμμα με 100 δις εκτελούμενων εντολών και $\text{CPI} = 1$

$$\text{Χρόνος CPU} = (100 * 10^9) * (1) * (925 * 10^{-12}) = 92.5 \text{ secs}$$